 



# 模組迴路解析簡介

清情电子科技有限公司


# 面內構造




# 面內構造

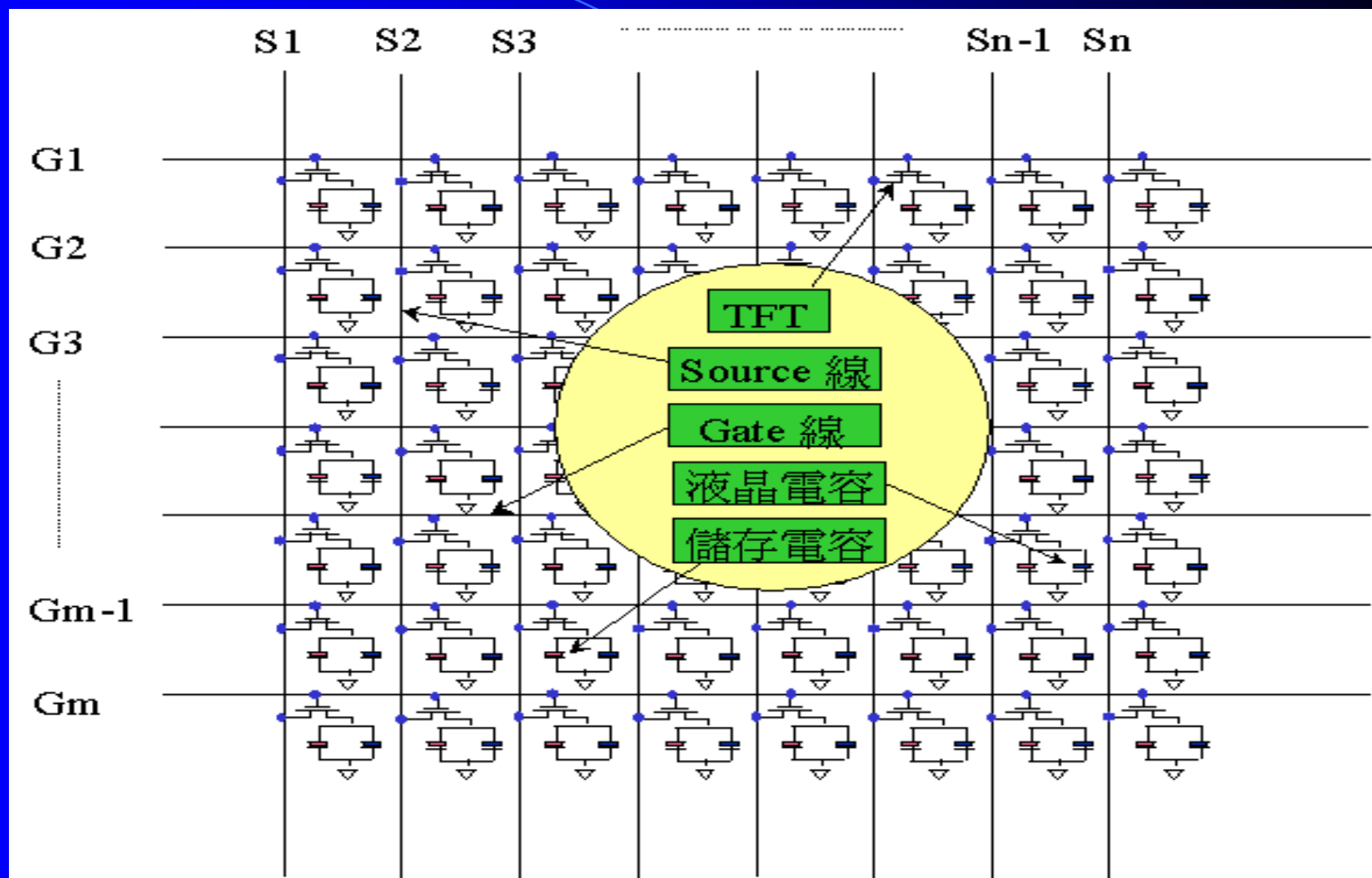

# 訊號驅動原理

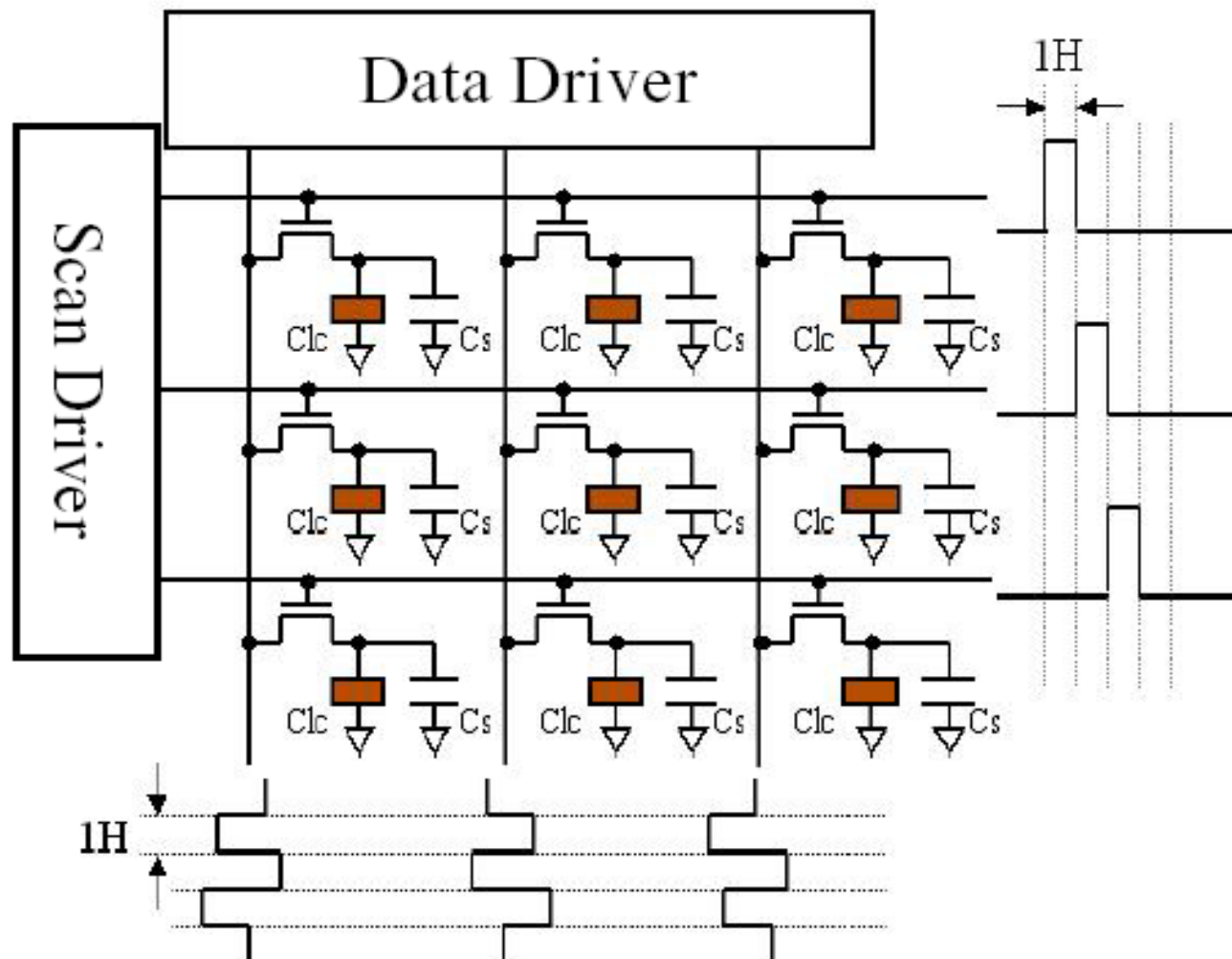

# 模組架構

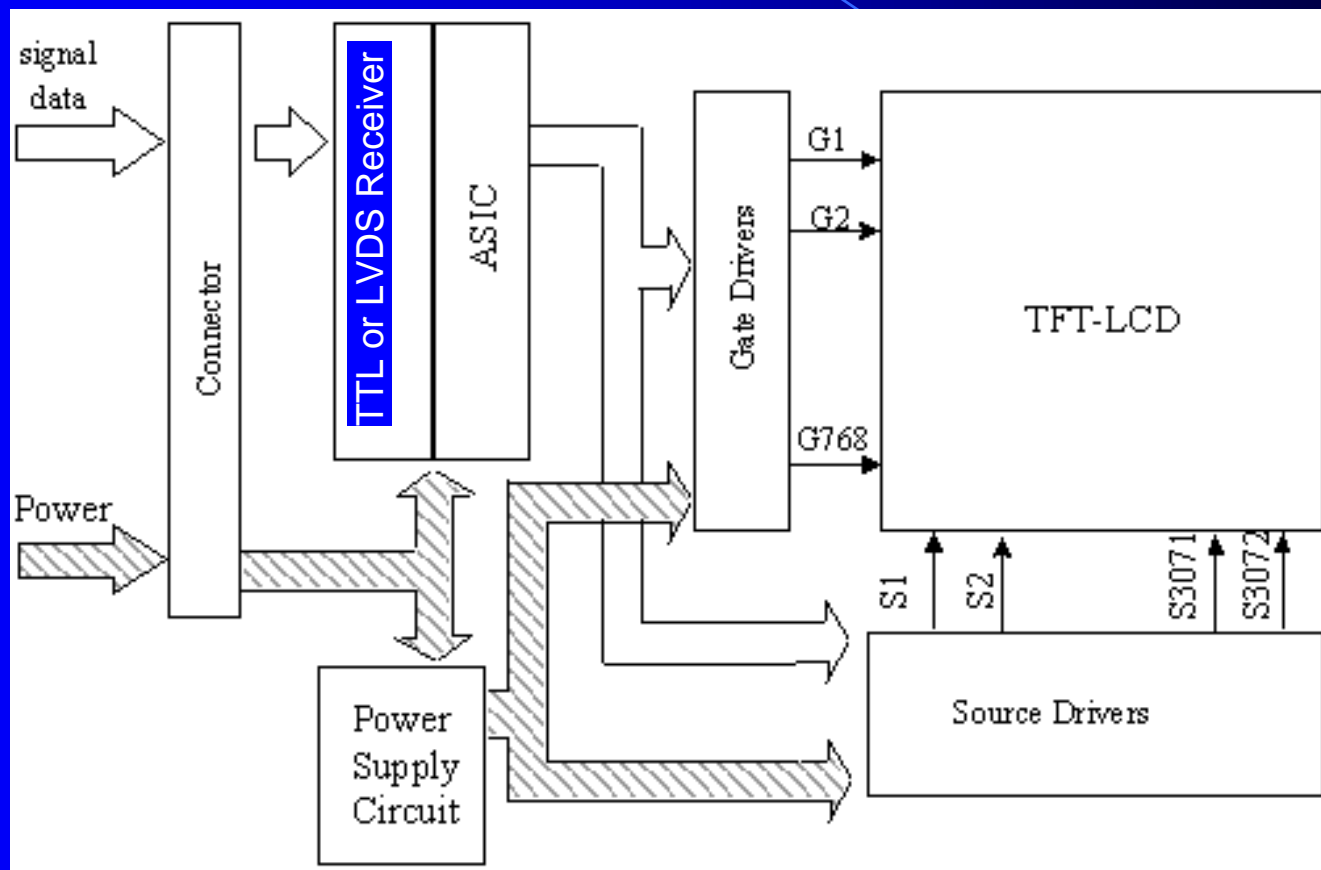

## 專有名詞

What is **EMI/RFI**

**ElectroMagnetic Interference**

**Radio Frequency Interference**

電磁波向外輻射干擾(電磁干擾)/(微波干擾)

What is **EMC**

**ElectroMagnetic Compatibility**

外界電磁波向內輻射干擾(電磁相容)


# 傳統訊號格式

- TTL: *Transistor-Transistor Logic*

最基本的數位訊號, 低電位代表0, 高電位代表1


優點: 最直接的訊號, 可直接量測

缺點: 1. 易受外界干擾, 消耗功率大  
2. 易向外界干擾, 發射EMI.

 

# TTL 電氣規格

## TTL 特性

 




## 外部訊號
 
### LVDS : *Low Voltage Differential Signaling*


A low noise, low power, low amplitude method for high-speed (gigabits per second) data transmission over copper wire.

使用非常低的電壓擺幅大約350mV，使用這種方式可以減少功率消耗及減低EMI，更能達到降低成本之目的。


 
## LVDS 工作方式

差動輸入信號經由兩顆對應MOS gate端輸入，因為電流源使用3.5mA因此接收器(Receiver)差動接收端可獲取3.5mA電流但是接收器差動輸入端直流阻抗非常大，爲了使電流通過以產生350mV，故在接收器差動輸入端要接上100歐姆的電阻，以滿足LVDS電壓擺幅350mV。



# LVDS 電性規格

LVDS is currently standardized by two different standards:

TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association)

- ANSI/TIA/EIA-644 (LVDS) Standard

IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineering)

- IEEE 1596.3


## ANSI/TIA/EIA-644 (LVDS) Standard

Note: Actual datasheet specifications may be significantly better.


Parameter	Description	Min	Max	Units
$V_{OD}$	Differential Output Voltage	247	454	mV
$V_{OS}$	Offset Voltage	1.125	1.375	V
$\Delta V_{OD}$	Change to $V_{OD}$		50	ImV
$\Delta V_{OS}$	Change to $V_{OS}$		50	ImV
$I_{SA}, I_{SB}$	Short Circuit Current		24	ImA
$t_r/t_f$	Output Rise/Fall Times ( $\geq 200$ Mbps)	0.26	1.5	ns
	Output Rise/Fall Times ( $< 200$ Mbps)	0.26	30% of $t_{ui}$ †	ns
$I_{IN}$	Input Current		20	$\mu$ A
$V_{TH}$	IThreshold Voltage		$\pm 100$	mV
$V_{IN}$	Input Voltage Range	0	2.4	V

†  $t_{ui}$  is unit interval (i.e. bit width).

## Single-Ended Waveforms

 


## Differential Waveform

 

Single-Ended & Differential Waveforms


# LVDS 編碼

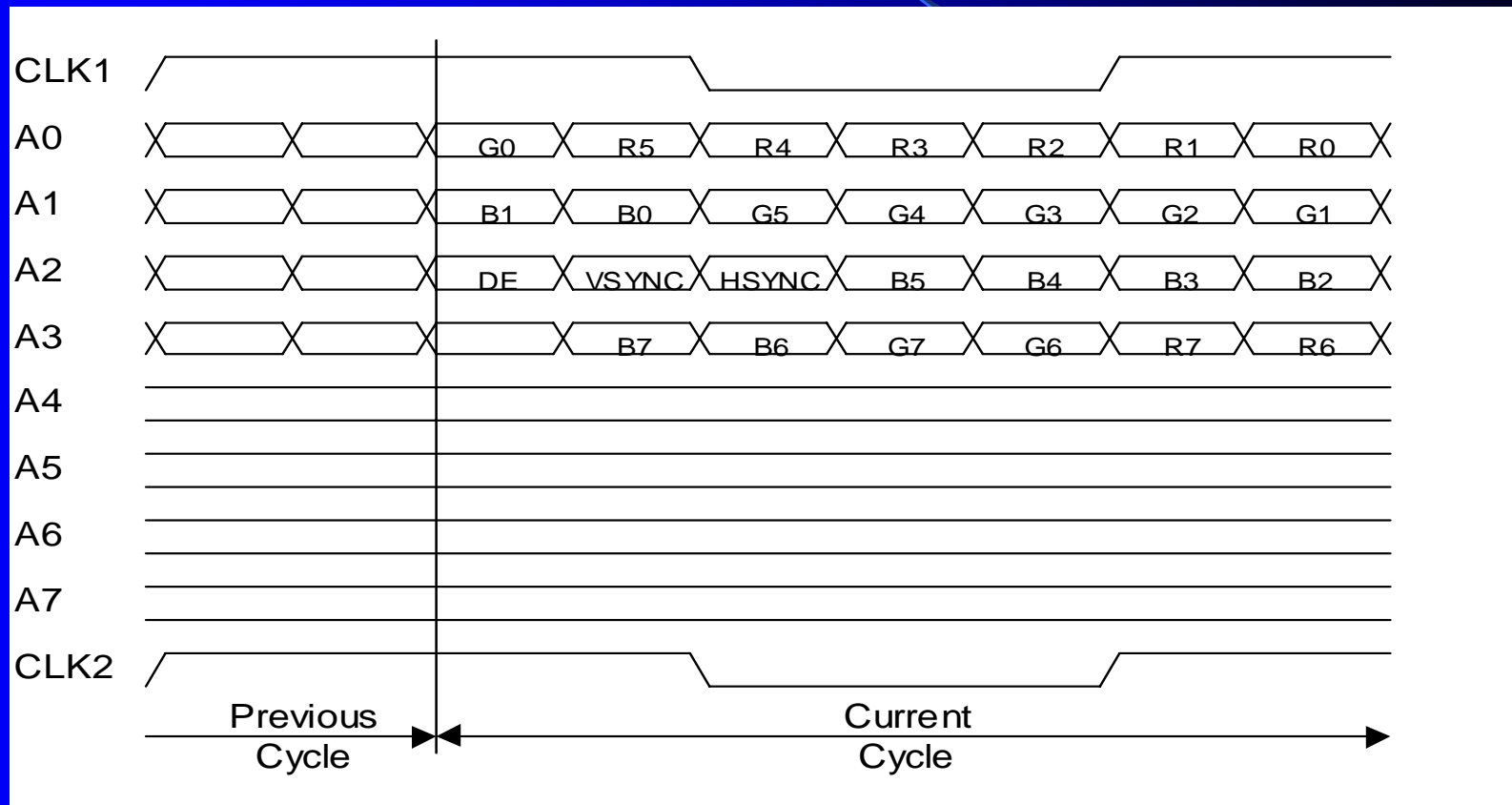

# 內部訊號格式

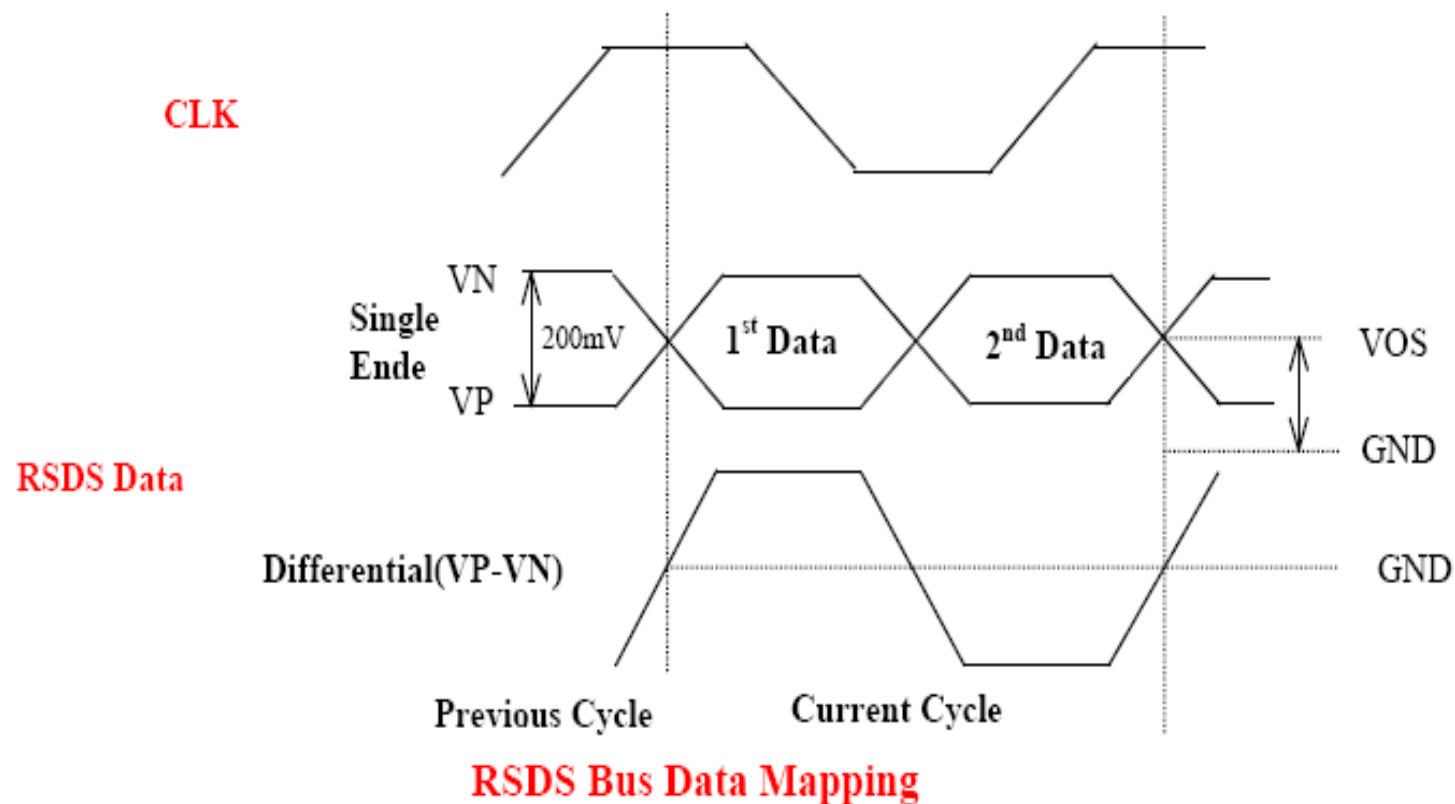
## RSDS : *Reduced Swing Differential Signaling*

差動訊號與TTL相比具有低EMI與功率損耗之優點，因為RSDS的電壓擺幅只有200mV，比LVDS更低。


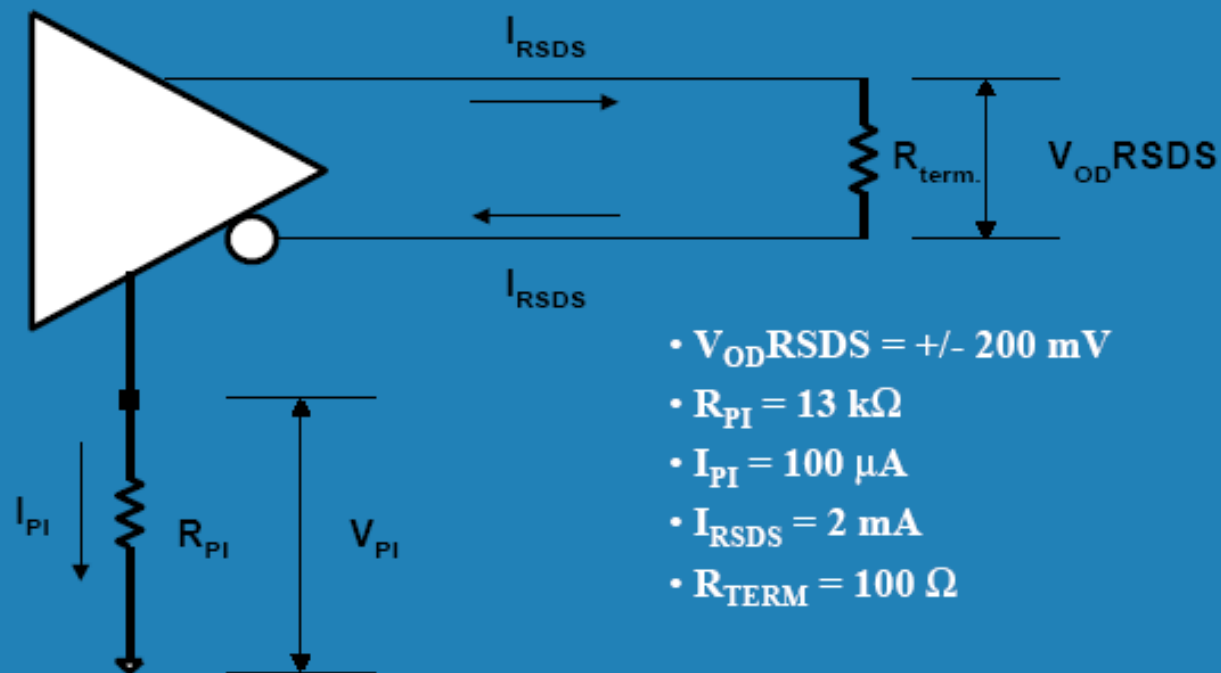
# *RSDS* 工作方式



- $I_{RSDS} = 20 \times I_{PI}$  ( $I_{PI} = V_{PI} / R_{PI}$ )
- $V_{PI} = 1.3 \text{ V} \pm 5\%$  Fixed.



- $V_{OD}RSDS = \pm 200 \text{ mV}$
- $R_{PI} = 13 \text{ k}\Omega$
- $I_{PI} = 100 \mu\text{A}$
- $I_{RSDS} = 2 \text{ mA}$
- $R_{TERM} = 100 \Omega$

# ***RSDS 規格***

## Reduced Swing

  

$V_P$ : Positive single end signal of RSDS output buffer.

$V_N$ : Negative single end signal of RSDS output buffer.

Symb ol	Description	Min	Typ	Max	Unit
VDD	Supply Voltage	3.0	3.3	3.6	V
VOD	Differential output voltage ( $R_L = 100\text{ Ohm}$ ; $C_r 4E [7]=1$ )	100	200	400	mV
VOS	Common mode Voltage.	1.1	1.3	1.5	V
Trf	Transition time ( $C_L = 5\text{ pF}$ , load between N and P channels)		1		ns
Skew	Skew between different data channels			500	ps

# RSDS之優點

RSDS (Reduced swing differential signaling) 是由美國國家半導體 (National Semiconductor Corp.) 推廣的一種平面顯示器的傳輸介面。相較於現在常用的3.3Volt的數位傳輸介面，有著減低EMI (Electro-Magnetic Interference) 與降低耗電的優點。

differential pair input降低EMI


跟現在常用的介面比較，為什麼RSDS可以減低EMI呢？最主要的原因是RSDS介面使用的是differential input，所以輸入介面的信號之電壓振幅比起3.3Volt小很多，最小可到達0.2Volt，如圖5所述。我們知道EMI的發生主要是由於電路中所流動電流大小的變化，所形成的電磁輻射的結果。它會隨著電流變化的大小程度與變化頻率而增加，所以當輸入的電壓振幅變小時，電流的變化幅度也會減少，所以EMI的程度也會減低。

除了由於電流變化幅度降低而減低EMI之外，由於RSDS介面是使用differential pair input，這一對輸入信號線，其輸入信號是反向的。所以信號線上所流通的電流也恰好反向。一般傳統的CMOS輸入信號是一條一條線的，每一條線上流通的電流會各自輻射出EMI來，但是differential pair的兩條線由於電流變化 (DI) 大小相等且反向，其所輻射出來的EMI會因為彼此互相作用而抵消掉大部份。請見圖5。因此，從剛才提過的，我們可以得知藉由電壓振幅的減小與differential輸入信號的設計，RSDS的傳輸介面可大幅減低EMI的程度。在此同時，由於EMI的降低，也可以節省一般在解EMI時，所需額外多加的零件與電路，如此一來總成本也可以降低。

此外，RSDS除了可以減少EMI外，比起傳統的CMOS輸入介面，RSDS的輸入介面在傳輸過程中所形成的耗電，也能大幅減少。因為依照功率消耗的公式，功率的消耗正比於電壓的平方，既然電壓振幅由3.3volt降到 0.2volt，稍微計算一下，可得知在信號傳輸的過程中，可節省下接近99.6%的功率消耗。當然，這是依照數學公式最理想的狀況，在實際上並不會節省這麼多。



# 訊號系統

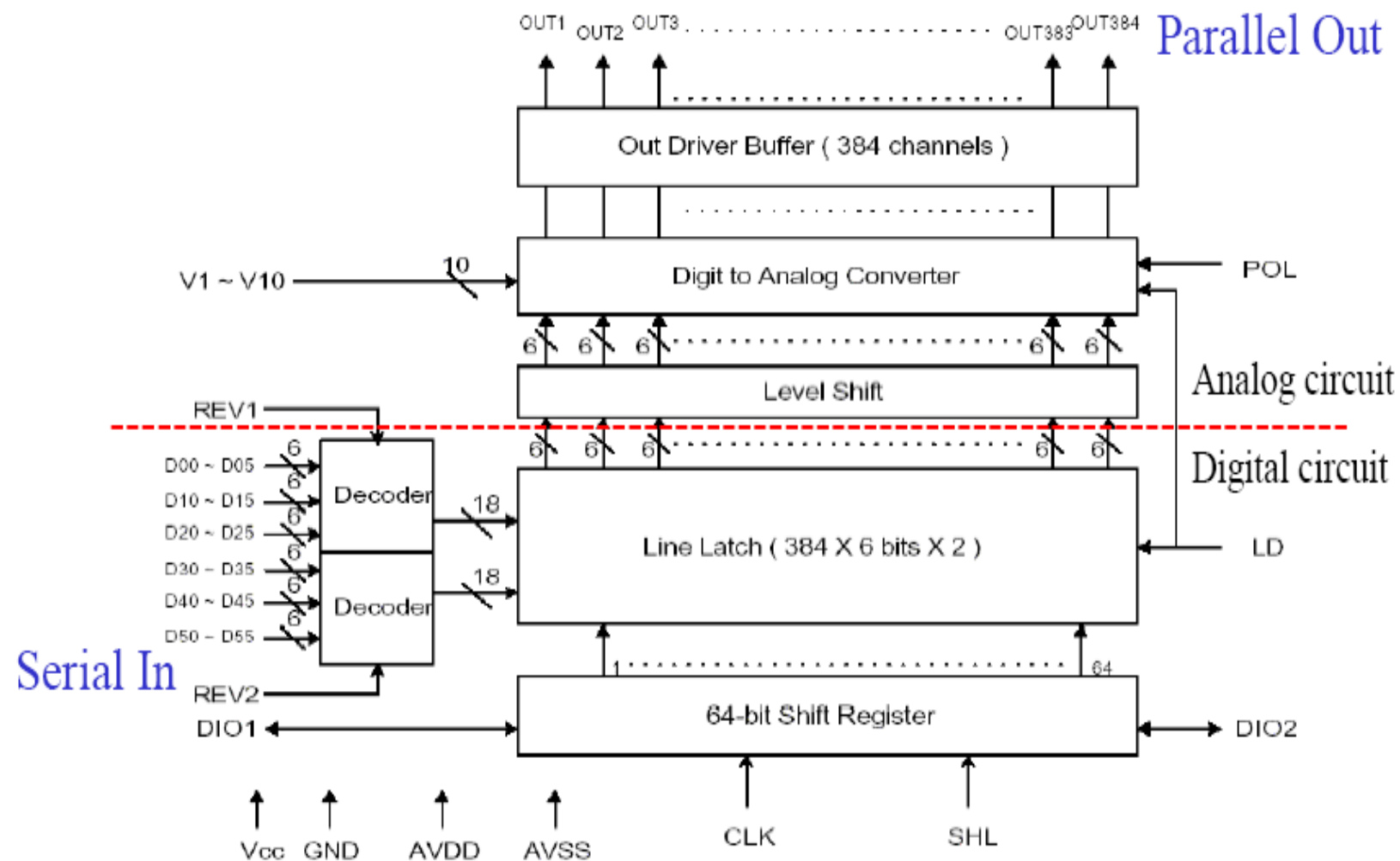

# ASIC


*Application Specific IC* (又稱 *T-con Timing controller*)

## 功能

- 接收TTL或LVDS訊號與時脈
- 送出TTL或RSDS訊號與時脈
- 控制各組時序訊號輸出



# ASIC

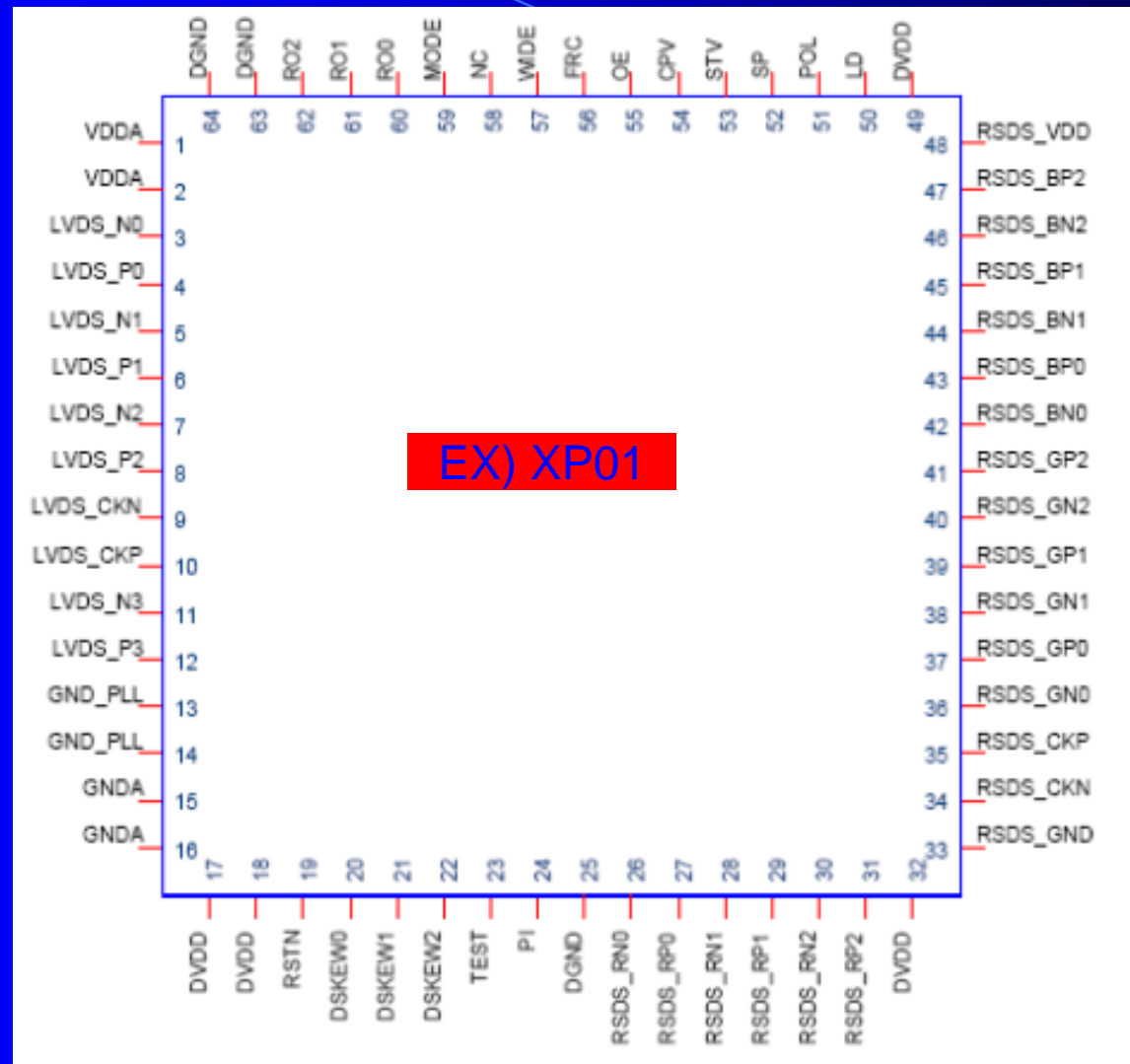

# ASIC時脈順序

STH出現star pulse，告知Source Driver可以開始接收第一列pixel的資料 (RGBP/N)並latch住，之後TP信號上緣讀取RVS(控制極性的變換方式，決定輸出電壓爲正極性或負極性)，下緣將整列之DATA同時寫入面板。同時STV信號也告知Gate Driver可以開始依序啓動每一列所有之TFT。此後則依照CPV信號開啓每一列之TFT。Source Driver則依STH信號、TP信號、RVS信號來給予每列每個像素適當之像素電壓。

 


Figure 15 : S5D2702X output timing characteristics

# Source Driver IC (S-IC)

## S側驅動IC


- 包裝成Taping，再捲成Reel出貨
- 廠內經金型裁切並本壓於Panel與PWB


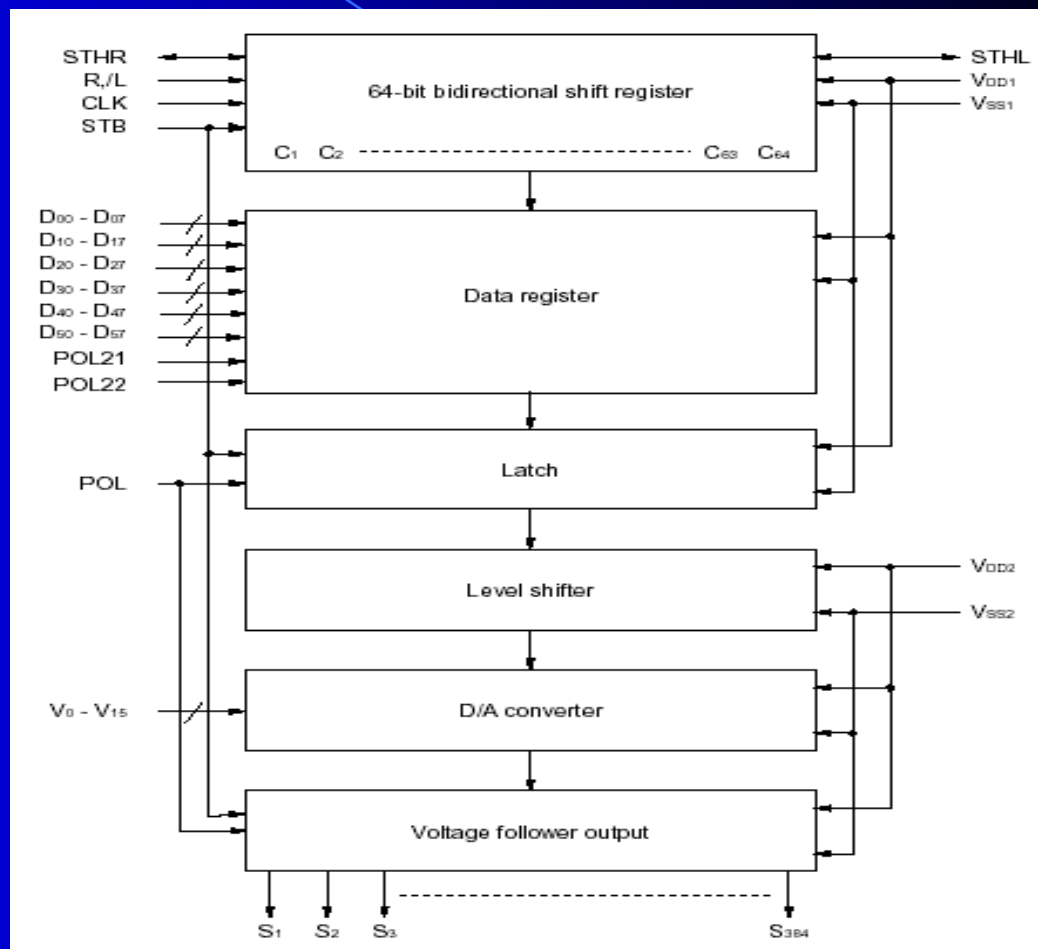
# Source Driver 部分 Pin Assignments


(EX. 17EA)

- STHL/R: 啟動階調訊號接收
- R/L: 控制IC輸出左右順序
- CLK: 時脈
- TP: 啟動IC輸出電壓
- RVS to POL: IC輸出之高/低電壓控制---Flicker輸出方式選擇
- VDD1: IC電源
- VSS1, VSS2: GND
- VDD2: 階調電壓最大值
- V0~V15: 階調電壓
- Dx0~Dx7: 訊號
- Sx: S-IC輸出





# S-IC 對照圖

 


設計預留測試孔

Vddd

VDDA


Vcom

 

# Gate Driver IC (G-IC)


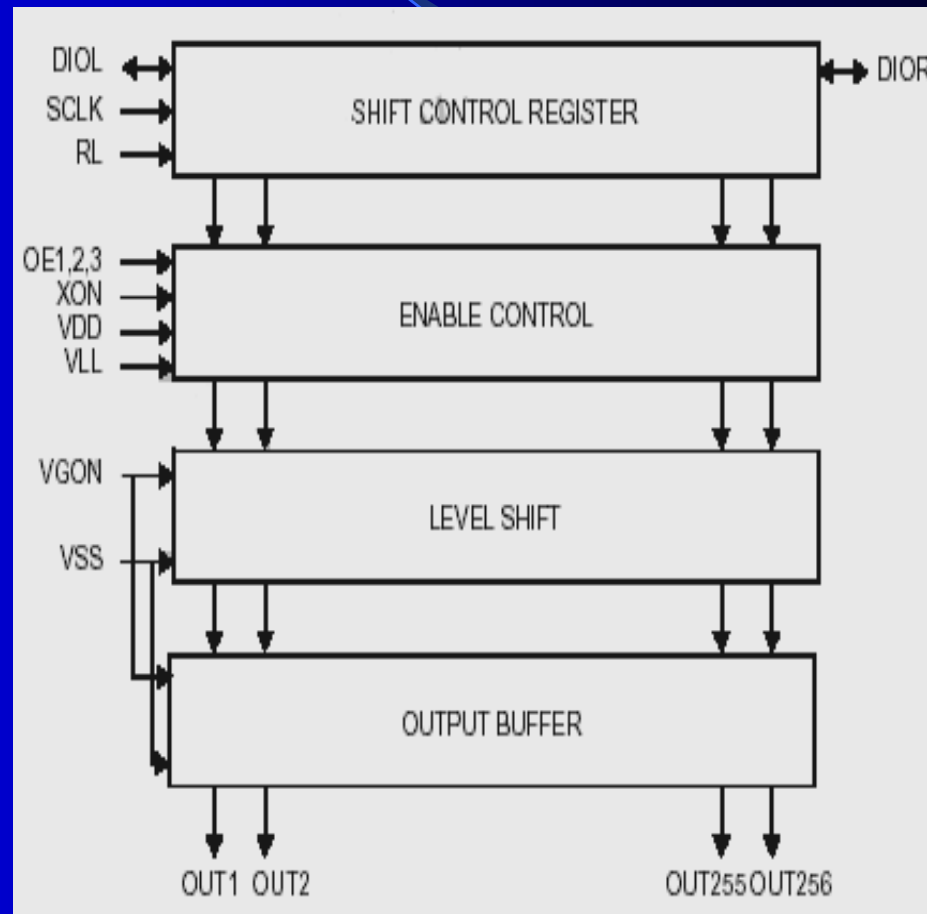
## Gate Driver部分Pin Assignments

- DIOL/R: 啓動IC
- R/L: 控制IC輸出左右順序
- SCLK: 時脈
- OE1,2,3: 強迫G-IC輸出VLL
- XON: 強迫G-IC輸出VGON
- VDD: G-IC電源
- VLL: VEEG
- VSS: 接地
- VGON: VDDG
- OUTx: G-IC輸出





# G-IC 對照圖

  

## *Printed Wire Board*

- 將輸入電源轉成所需的電壓〈6項基本電壓〉

Vin : 3.3V、5.0V、12V ...基本輸入電源

VDDD: 3.3V, 各IC所需的電源電壓, S-IC, G-IC, ASIC, 電源IC, ...

VDDG: 18V, 24V ...TFT元件打開的Gate電壓, 給G-IC使用


VEEG: -6V, TFT元件關閉的Gate電壓, 給G-IC使用

VDDA: 9.2V, 階調電壓最大值, 再轉成各階調所需的電壓, 給S-IC使用


Vcom: 3.6V, 基準共通電壓, 和階調電壓的差值來驅動液晶, 給面板使用

爲了不讓電源瞬間的開與關，而引起內部元件突然承受過大的電流，而破壞IC，因此在Turn\_On或Turn\_Off時各電壓的啓動順序必須符合先後順序。


# S-PWB 外觀

 

# 電源示意圖

 


# DC-DC 電源電路

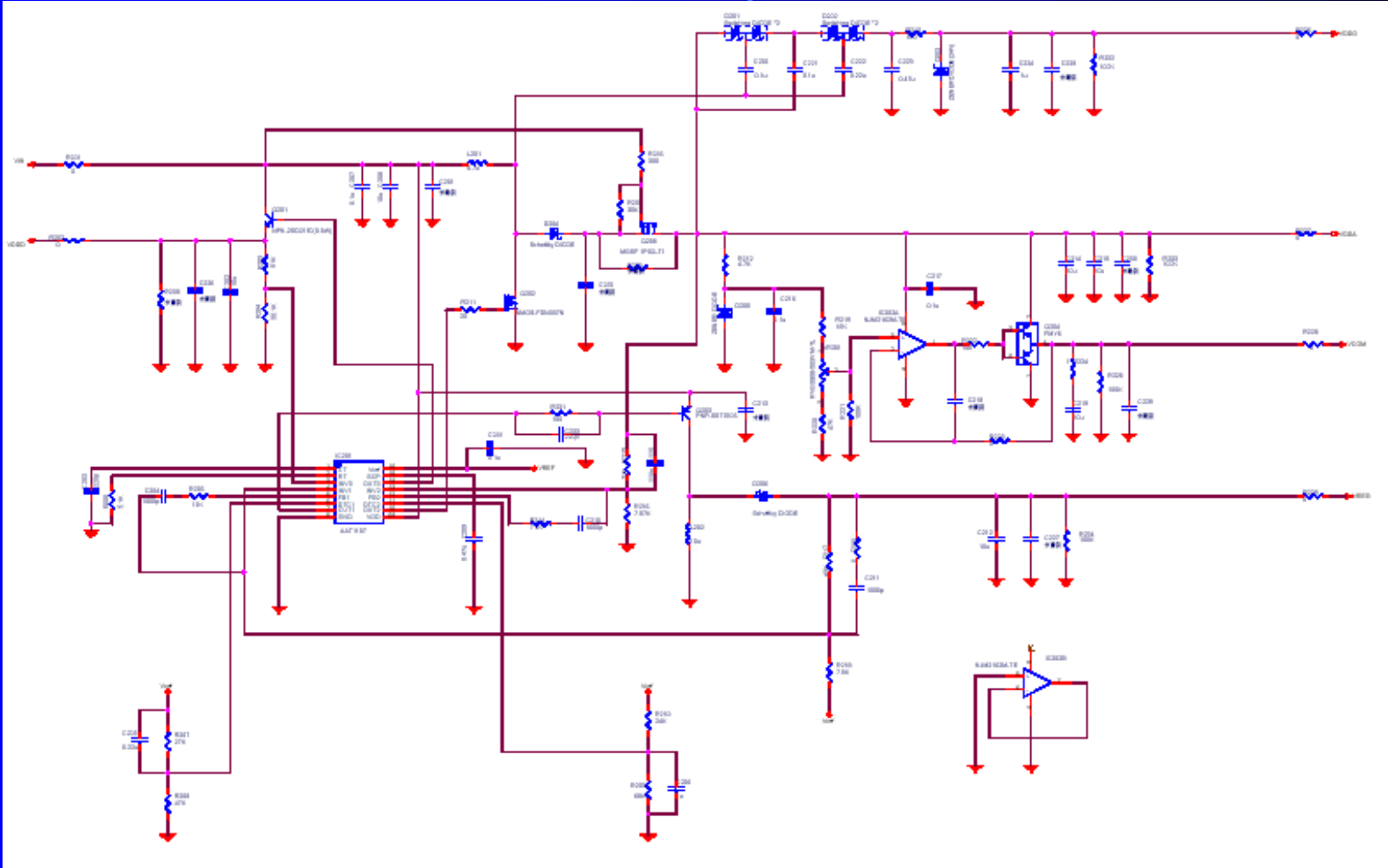


# Power On Sequence 開機時序


EX) 17EA\_---3C版

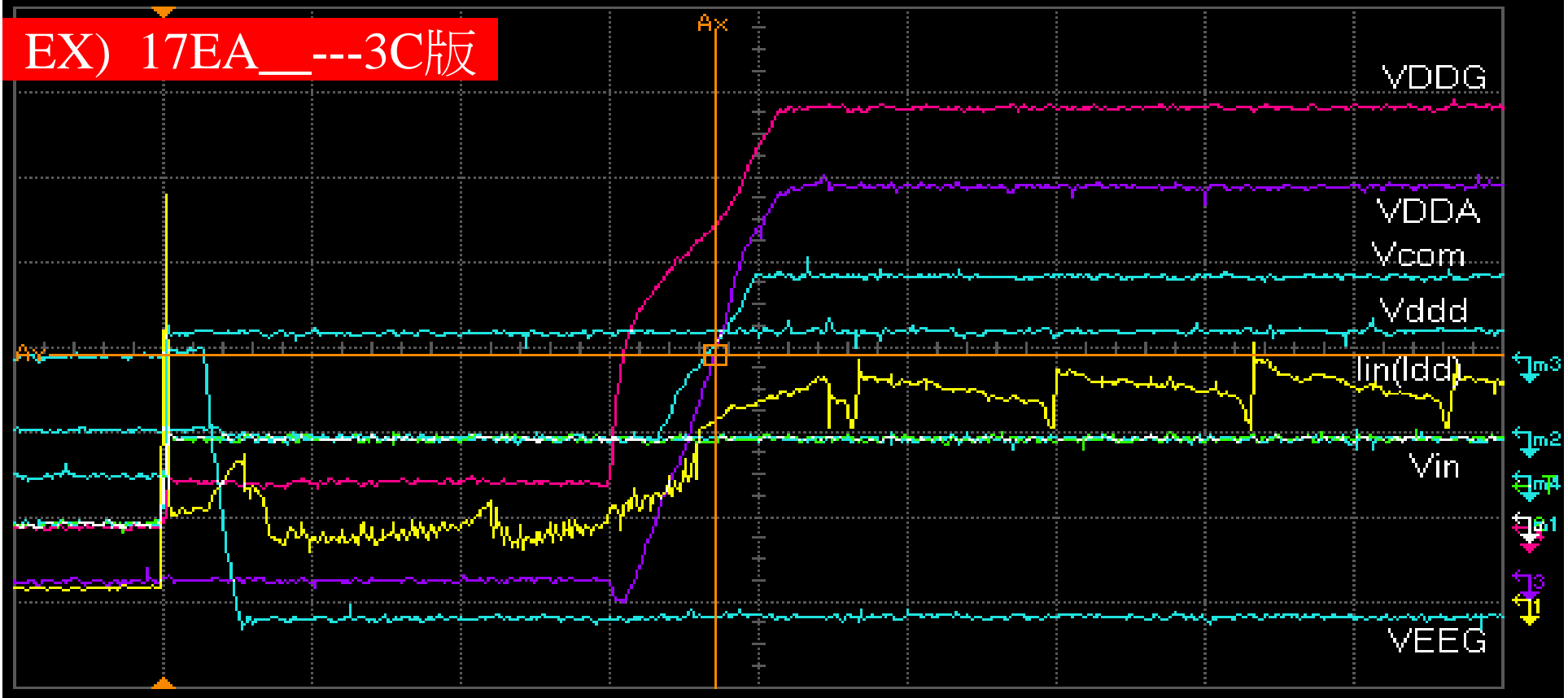

# 倍壓整流迴路

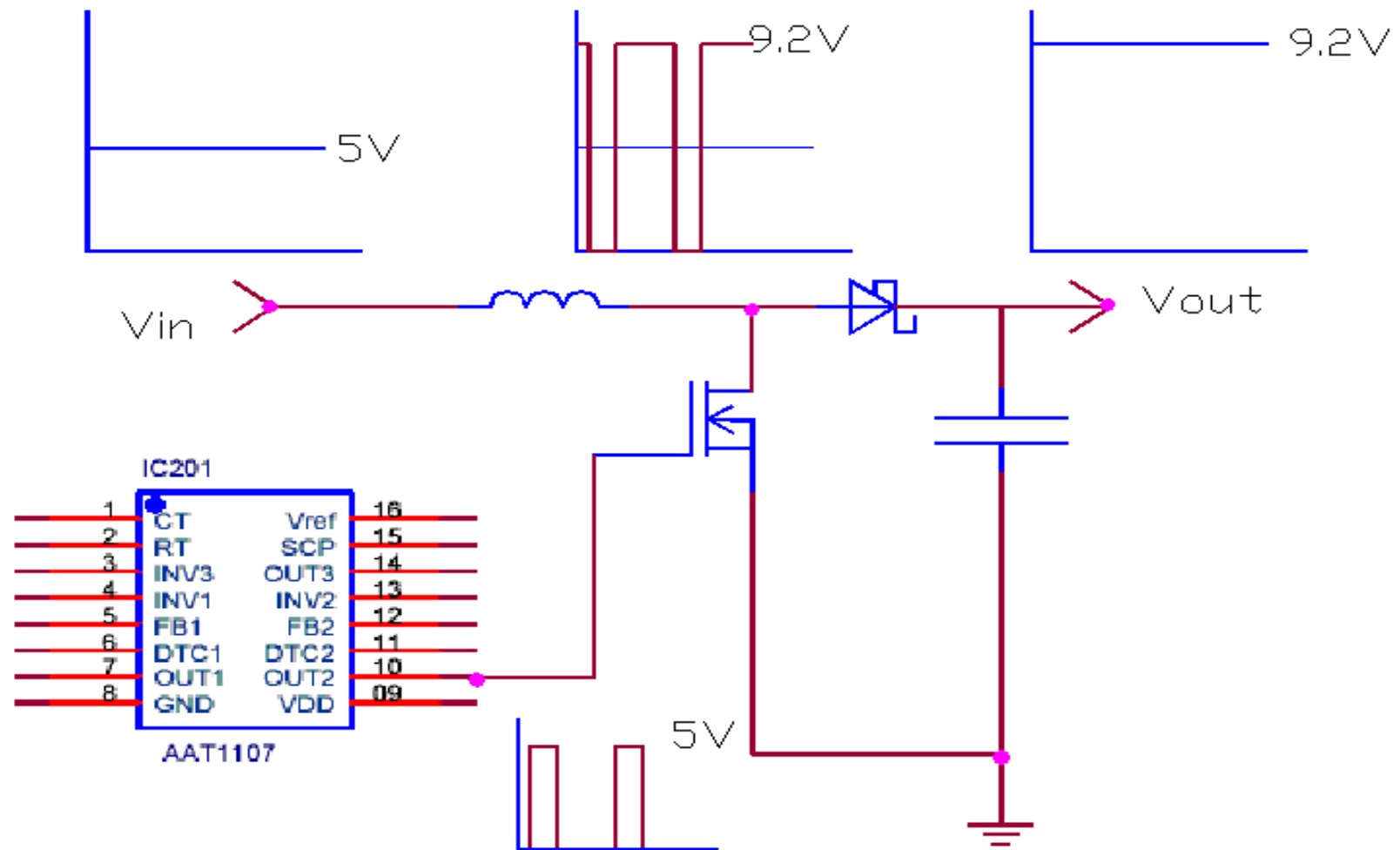


# 電晶體偏壓電路

 




# Vddd

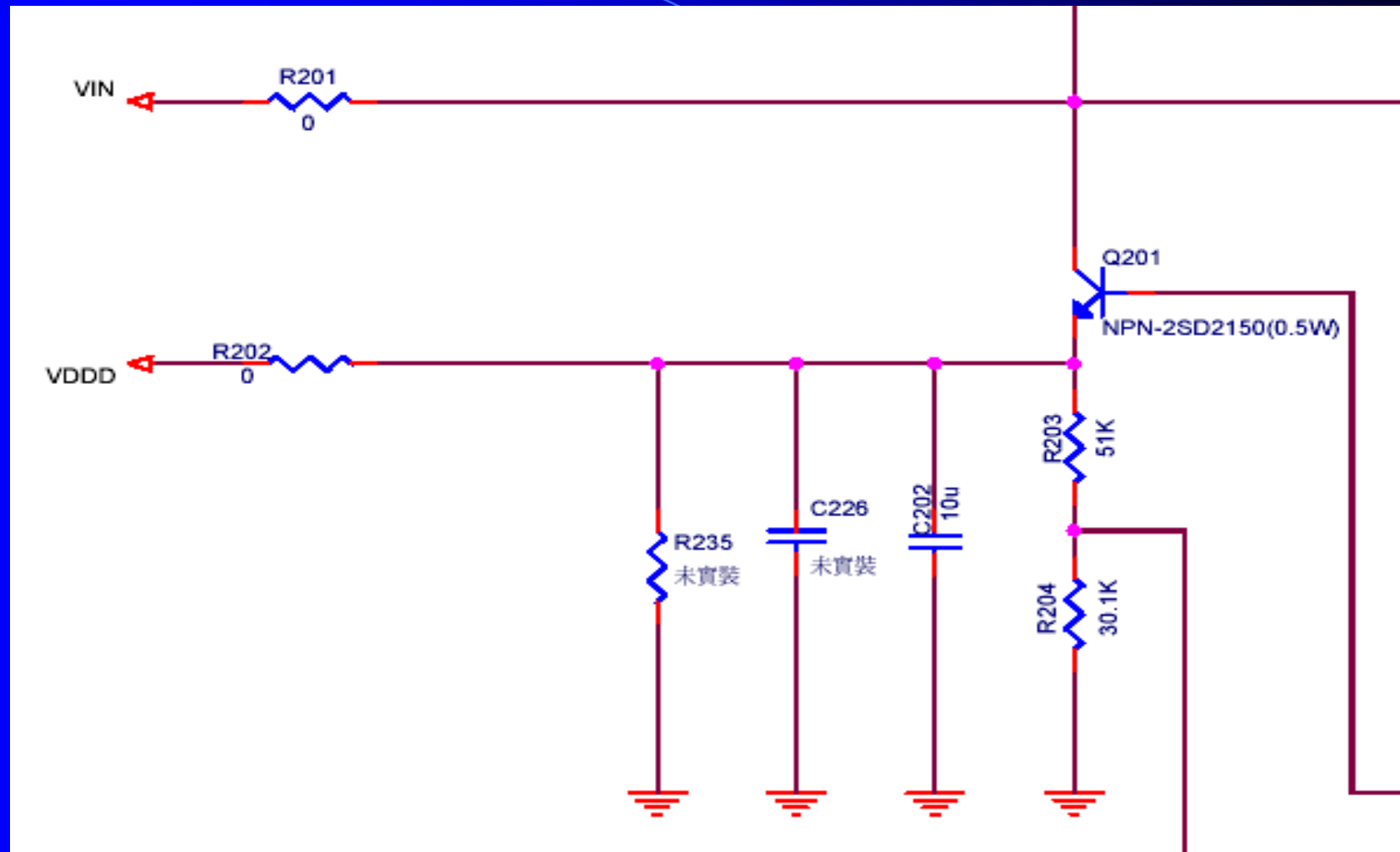

*Vddd*


3.3V

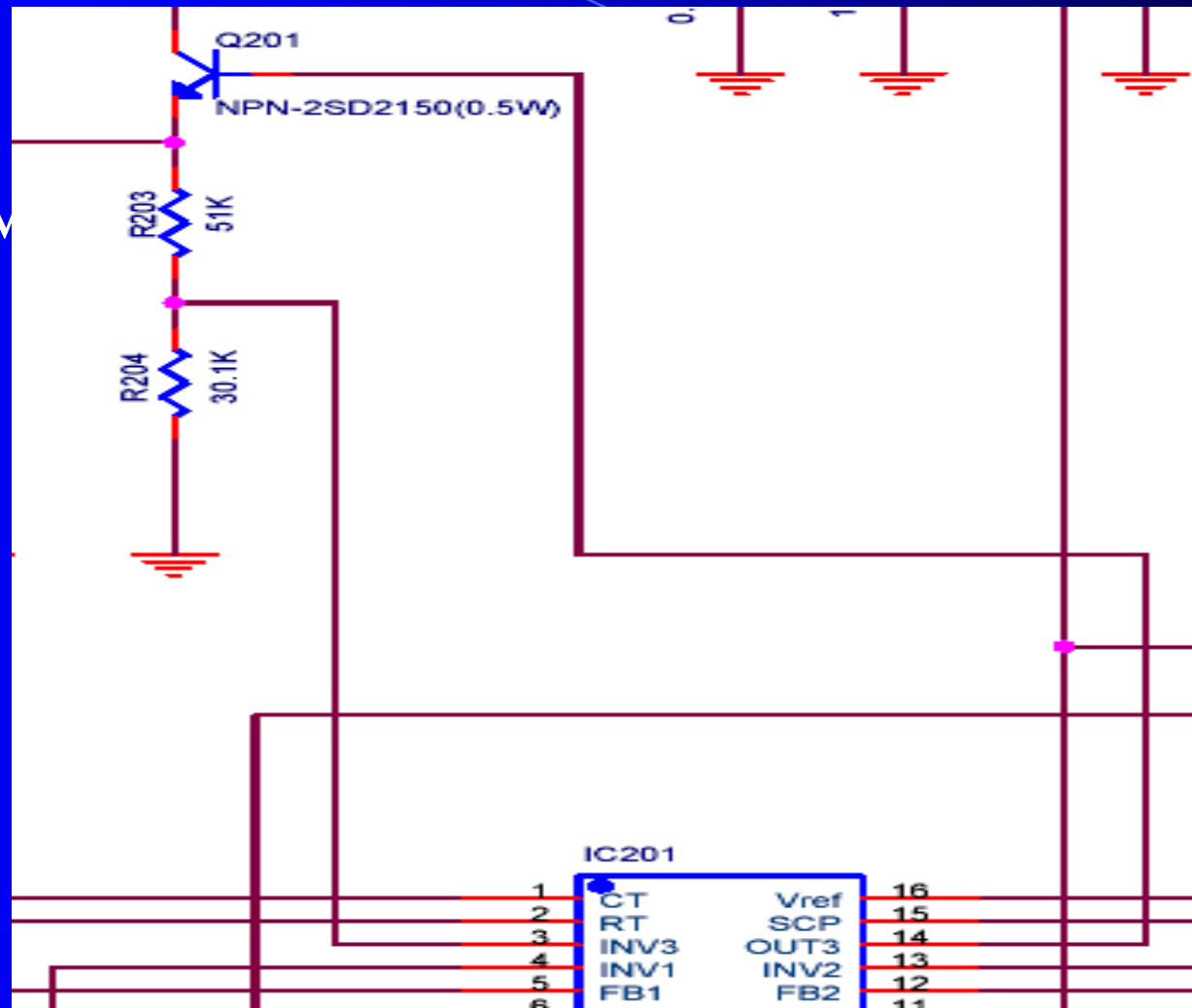


# VDDA




# *L201 vs Q202 Gate*

 

*L201*

 

# VDDA 轉成階調電壓

 

# 階調電壓分壓表

Table 2. Relationship between Input Data and Output Voltage Value

Input Data	DX5	DX4	DX3	DX2	DX1	DX0	G/S	Output Voltage
00H	0	0	0	0	0	0	VH0	VGMA1
01H	0	0	0	0	0	1	VH1	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 1000/7000$
02H	0	0	0	0	1	0	VH2	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 1830/7000$
03H	0	0	0	0	1	1	VH3	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 2500/7000$
04H	0	0	0	1	0	0	VH4	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 3170/7000$
05H	0	0	0	1	0	1	VH5	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 3670/7000$
06H	0	0	0	1	1	0	VH6	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 4170/7000$
07H	0	0	0	1	1	1	VH7	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 4670/7000$
08H	0	0	1	0	0	0	VH8	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 5000/7000$
09H	0	0	1	0	0	1	VH9	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 5330/7000$
0AH	0	0	1	0	1	0	VH10	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 5620/7000$
0BH	0	0	1	0	1	1	VH11	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 5910/7000$
0CH	0	0	1	1	0	0	VH12	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 6160/7000$
0DH	0	0	1	1	0	1	VH13	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 6400/7000$
0EH	0	0	1	1	1	0	VH14	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 6600/7000$
0FH	0	0	1	1	1	1	VH15	$VGMA1 + (VGMA2 - VGMA1) \times 6800/7000$
10H	0	1	0	0	0	0	VH16	VGMA2
11H	0	1	0	0	0	1	VH17	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 170/2315$
12H	0	1	0	0	1	0	VH18	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 340/2315$
13H	0	1	0	0	1	1	VH19	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 510/2315$
14H	0	1	0	1	0	0	VH20	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 680/2315$
15H	0	1	0	1	0	1	VH21	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 820/2315$
16H	0	1	0	1	1	0	VH22	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 960/2315$
17H	0	1	0	1	1	1	VH23	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1100/2315$
18H	0	1	1	0	0	0	VH24	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1240/2315$
19H	0	1	1	0	0	1	VH25	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1380/2315$
1AH	0	1	1	0	1	0	VH26	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1520/2315$
1BH	0	1	1	0	1	1	VH27	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1660/2315$
1CH	0	1	1	1	0	0	VH28	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1800/2315$
1DH	0	1	1	1	0	1	VH29	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 1940/2315$
1EH	0	1	1	1	1	0	VH30	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 2065/2315$
1FH	0	1	1	1	1	1	VH31	$VGMA2 + (VGMA3 - VGMA2) \times 2190/2315$

NOTE: VDD2>VGMA1>VGMA2>VGMA3>VGMA4>VGMA5

# 階調電壓(Gamma 電壓)


 


Figure 3. Gamma Correction Curve

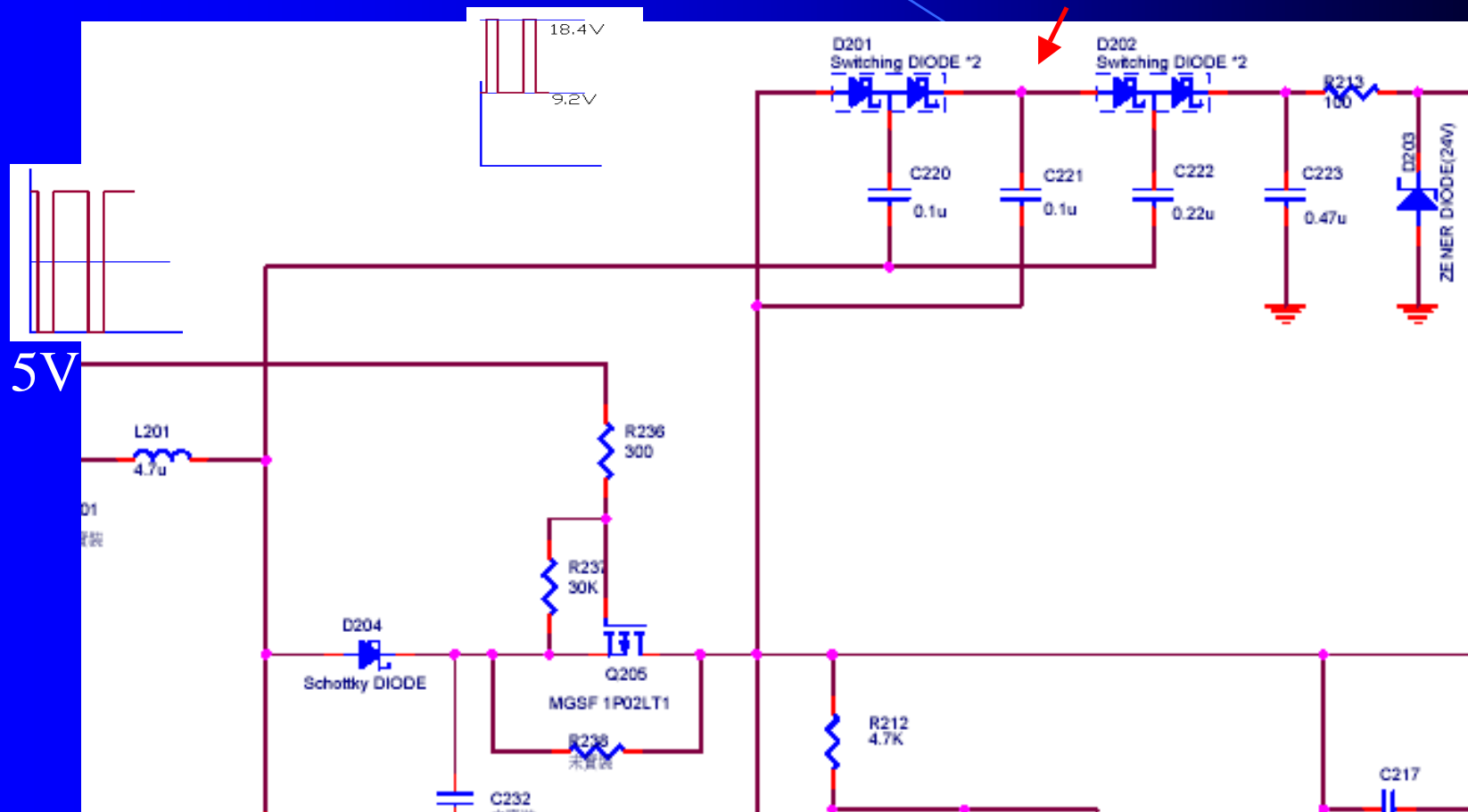


# VDDG



D201




# VDDG-D201

 


# VDDG

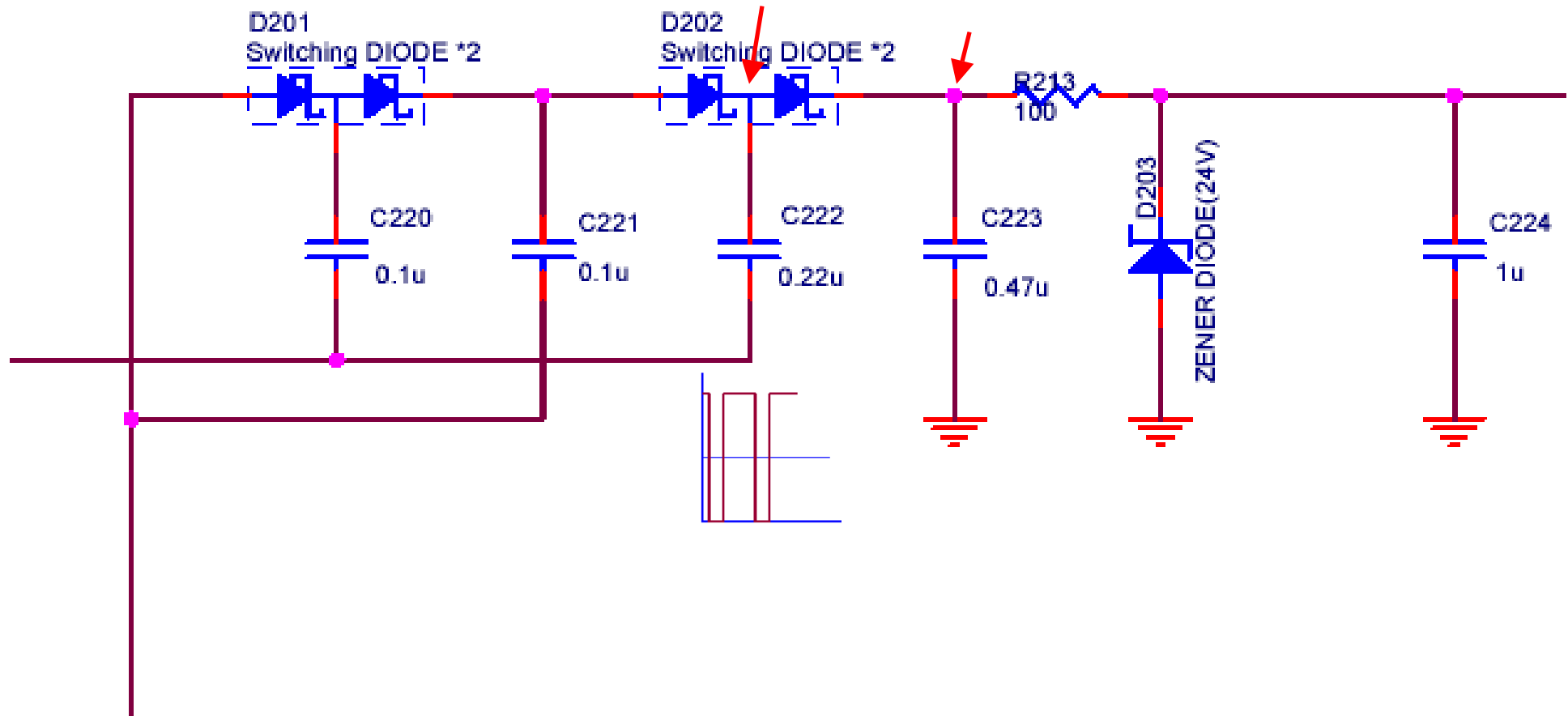 


# VDDG-D202

 


*Vcom*

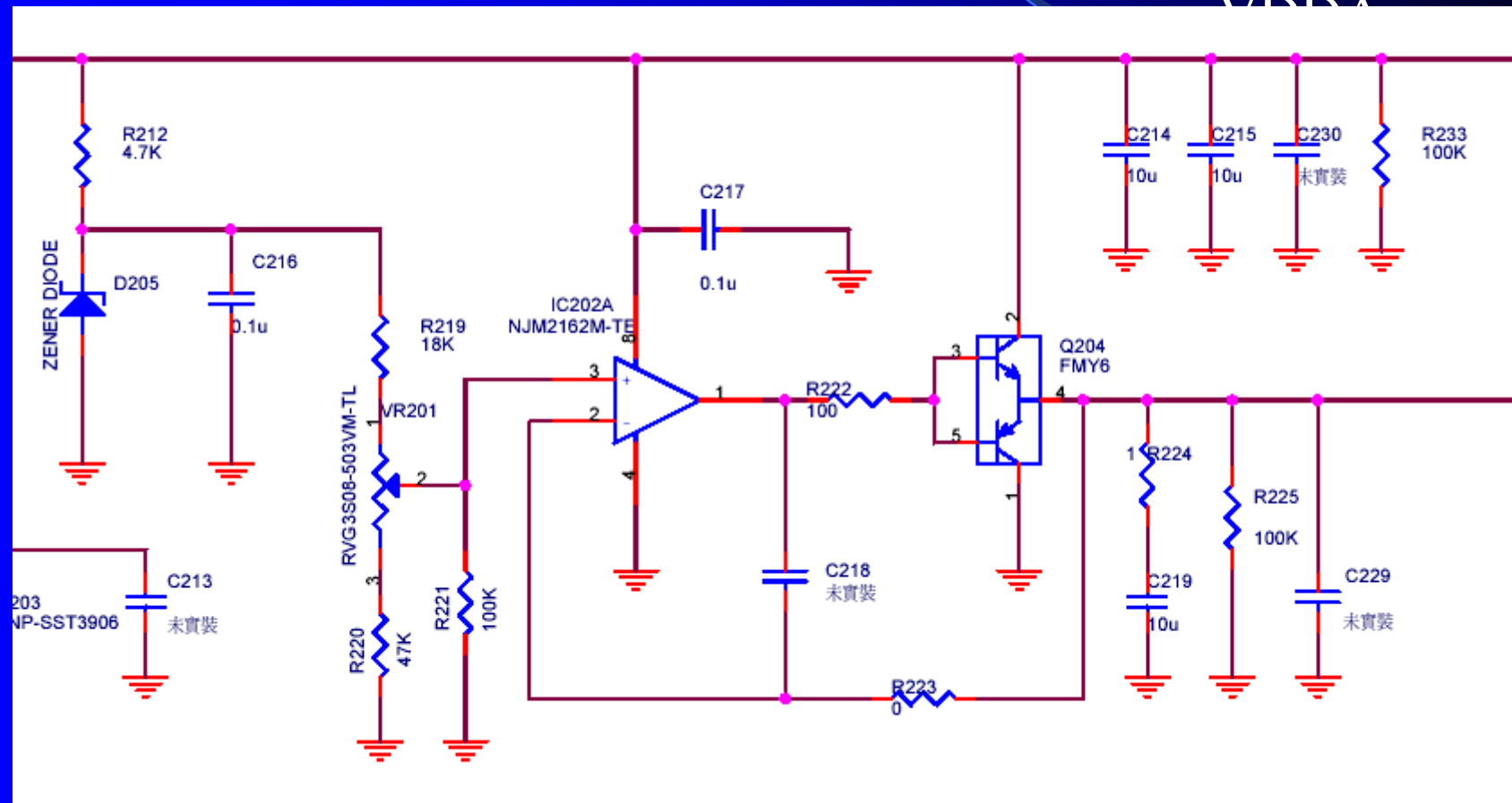

*Vcom*

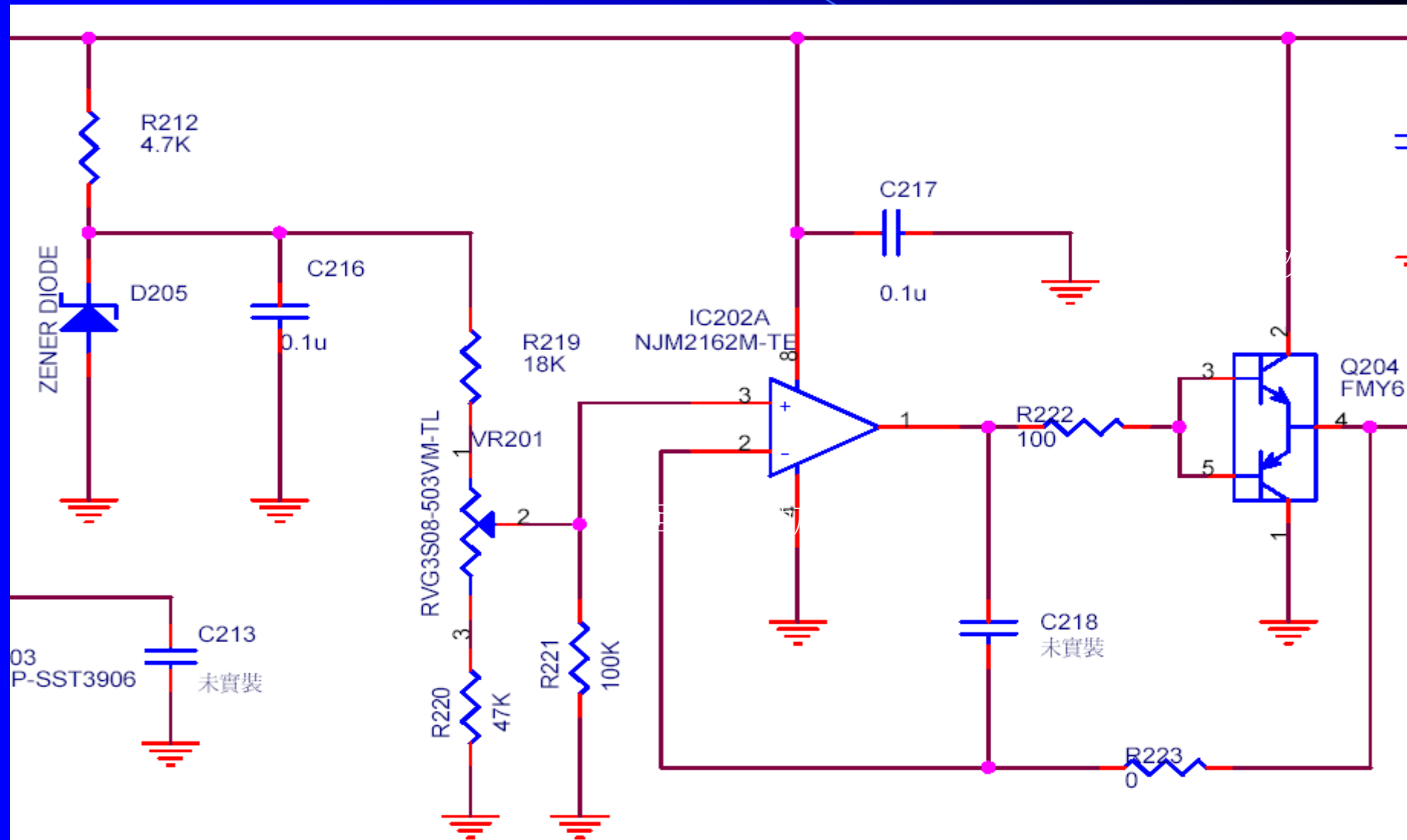


*Vcom*

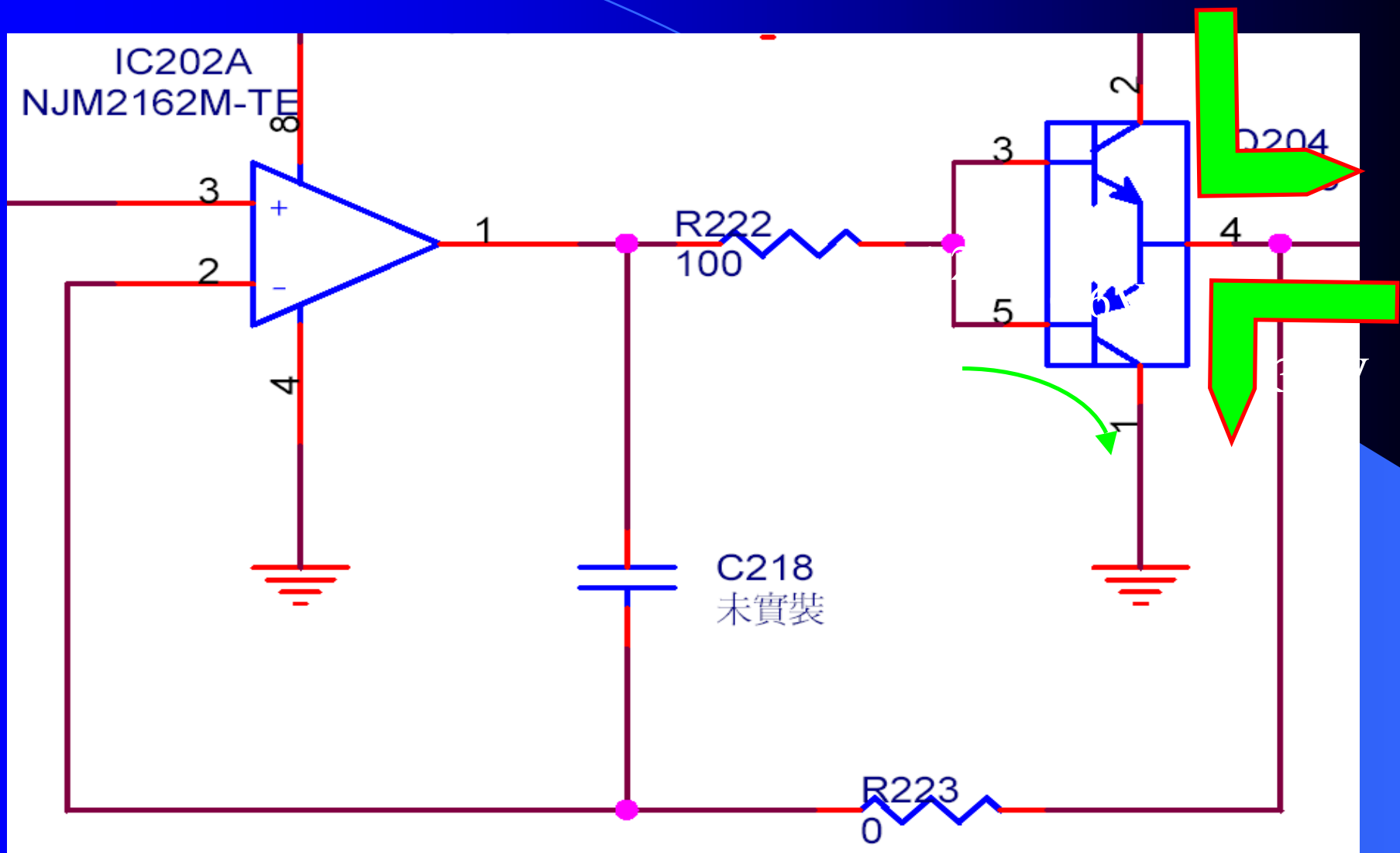


# VEEG

5V

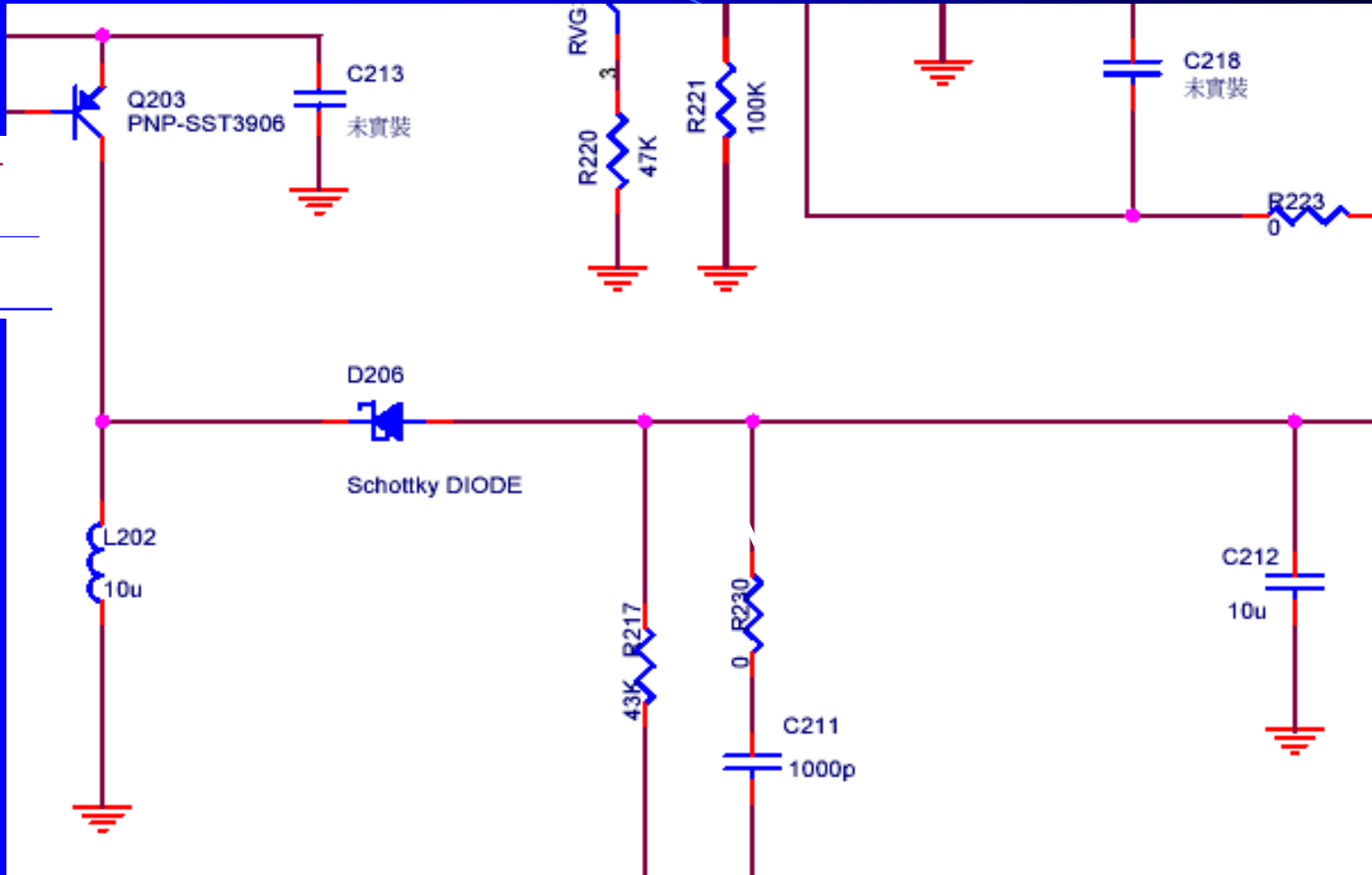



The background is a solid blue gradient. A thin, light blue curved line starts from the top left and arcs towards the top right. A wavy, light blue line underlines the text.

~The End~